

Sistemas Digitales

Sistemas Secuenciales

Flip-Flop SR

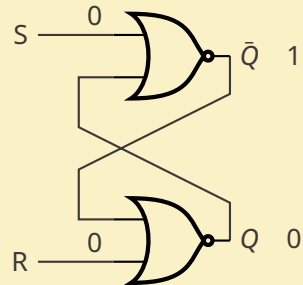


Tabla de verdad

(nunca puede haber $S\&R$, the effects of S or R being true persist when returning to the initial state)

S	R	Q	\bar{Q}
0	0		
1	0	1	0
0	1	0	1
1	1	0	0

(initial state)

(ungodly, now a race condition)

Versión NAND

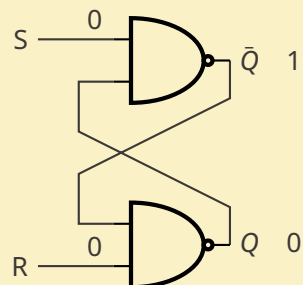


Tabla de verdad

S	R	Q	\bar{Q}
0	0	1	1
1	0	1	0
0	1	0	1
1	1		

(now this ones illegal)

(now this ones then initial state)

Flip-Flop JK

J_t	K_t	Q_{t+1}	
0	0	Q_t	(La salida se mantiene igual al siguiente ciclo)
0	1	0	
1	0	1	
1	1	\bar{Q}_t	(La salida se invierte al siguiente ciclo)



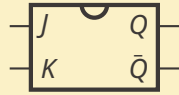


Diagrama de tiempo

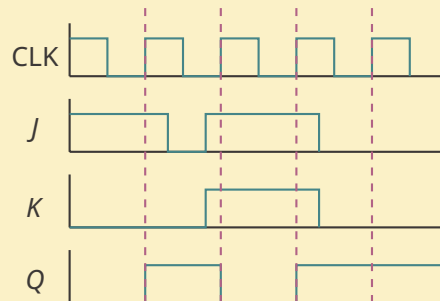


Flip-Flop D

D	Q_{t+1}
0	0
1	1

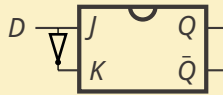

Flip-Flop T

T	Q_{t+1}
0	Q
1	\bar{Q}

 

Shift registers

S_1	S_0	
0	0	hold
0	1	store left
1	0	store right
1	1	PI??